

# 4. Schaltnetze

---

- **Technische Realisierung von Schaltfunktionen**
  - Halbleitertechnik
    - meist basierend auf Silizium, aber auch Germanium oder GaAs sind Halbleiter
      - Leitfähigkeit liegt zwischen der von Leitern (Metallen) und Isolatoren
    - Transistoren
      - heute dominiert die CMOS-Schaltungstechnik auf Basis von Isolierschicht-Feldeffekttransistoren (MOSFET)

# Grundlagen der Elektrotechnik


---

- **Ladung**

- Eigenschaft der Materie
- es gibt positive (Atomkerne) und negative (Elektronen) Ladungen
  - gleichnamige Ladungen stoßen sich ab, entgegengesetzte Ladungen ziehen sich an
- Ladungsmenge, meist mit  $Q$  bezeichnet, gemessen in Coulomb (C)

- **Strom**

- bewegte Ladungen
  - in Metallen sind die Elektronen die beweglichen Ladungsträger
- Stromstärke ist die Ladungsmenge, die pro Zeiteinheit an einer Stelle vorbeifließt, meist mit  $I$  bezeichnet
- gemessen in Ampere (A),  $1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$
- der Stromzählpfeil zeigt in der Regel in technische Stromrichtung von + nach -
  - muss er aber nicht, dann ist der Strom eben negativ (z.B.  $I = -3 \text{ mA}$ )

 

# Grundlagen der Elektrotechnik (2)


---

- **Elektrische Energie**

- In Ladungsträgern kann Energie stecken, die frei wird, wenn sich die Ladungsträger von einem Ort zu einem anderen bewegen.
  - Energie wird gemessen in Joule (J)
- Ladungsträger sind bestrebt, sich von Orten mit höherer Energie zu Orten mit niedrigerer Energie zu bewegen.
- Damit ist die Energiedifferenz die Ursache für den elektrischen Strom.

- **Spannung**

 
- Spannung ist definiert als Energie pro Ladungsmenge, meist mit  $U$  bezeichnet
- gemessen in Volt (V),  $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$
- Spannung wird immer zwischen zwei Punkten gemessen
- der Zählpfeil zeigt in der Regel von + nach –
  - muss er aber nicht, dann ist die Spannung eben negativ (z.B.  $U = -5\text{V}$ )



 
# Kristalle

---

- Ge und Si Atome haben in ihrer äußersten Schale 4 Elektronen (Valenzelektronen), die bestrebt sind, sich mit je einem Elektron von je einem Nachbaratomen zu paaren
- die Atome gehen dadurch chemische Bindungen ein
- für Halbleiterbauelemente werden Einkristalle extrem hoher Reinheit (nur 1 Fremdatom auf  $10^{10}$  Si-Atome) benötigt



**3d-Tetraeder-  
struktur**

 


**meist nur symbolische  
2d-Darstellungen**
 
# Eigenleitfähigkeit von Halbleitern


---

- durch Aufnahme von Wärmeenergie werden einige Atombindungen aufgebrochen, d.h. Elektronen lösen sich vom Atomkern und bewegen sich frei im Kristall
- der feststehende Atomrumpf ist dann positiv geladen
- das fehlende Elektron kann von einem Elektron einer benachbarten Bindung aufgefüllt werden
- dann fehlt am Nachbaratom ein Elektron, das Atom ist daher positiv geladen
- die wandernde positive Ladung nennt man Loch (Defektelektron)
- ein Loch verhält sich genau wie ein positiver, frei beweglicher Ladungsträger
- fällt ein frei bewegliches Elektron in ein Loch, so löschen sich beide gegenseitig aus (Rekombination)


 
# Eigenleitfähigkeit von Halbleitern (2)

- legt man eine Spannung an den Halbleiter an, bewegen sich beide Arten von Ladungsträgern und es fließt ein Strom
- die Anzahl der freien Ladungsträger ist aber sehr gering und temperaturabhängig



# Störstellenleitfähigkeit

---


- **dotierte Halbleiter**

- Eigenleitfähigkeit bei Zimmertemperatur ist sehr gering
- durch gezielte Zusetzung von Fremdatomen kann die Leitfähigkeit um einige Zehnerpotenzen erhöht werden (Dotierung)
- man verwendet Fremdatome mit 5 oder 3 Valenzelektronen
  - dadurch entstehen n- bzw. p-dotierte Halbleiter (s.u.)
 
# n-dotierte Halbleiter

---

- Fremdatome mit 5 Elektronen in der äußersten Hülle
  - Arsen As, Antimon Sb, Phosphor P
  - werden in geringer Menge in das Kristallgitter mit eingebaut
  - nur vier Elektronen werden für die Bindungen benötigt
  - das fünfte Elektron ist ganz lose an den Atomkern gebunden, da es keinen Bindungspartner findet
  - schon bei Zimmertemperatur sind diese Elektronen frei beweglich





 
# p-dotierte Halbleiter



---

- Fremdatome mit 3 Elektronen in der äußersten Hülle
  - Aluminium Al, Bor B, Indium In
  - werden in geringer Menge in das Kristallgitter mit eingebaut
  - es stehen nur drei Elektronen für die Bindungen zur Verfügung
  - das fehlende vierte Elektron wird sehr leicht von einem Nachbaratom zur Verfügung gestellt
  - es entsteht ein frei bewegliches Loch




  
# pn-Übergang

- Elektronen wandern von der n-dotierten Zone in die p-dotierte Zone und rekombinieren mit den Löchern, bis die entstehenden Raumladungen den Prozess unterbinden
- keine beweglichen Ladungsträger in der so entstandenen Sperrzone
- eine angelegte Spannung verstärkt oder verhindert den Effekt



Sperrrichtung

  

Durchlassrichtung


# MOSFET

---

- **Isolierschicht-Feldeffekt-Transistor**

- die Gateelektrode ist durch eine dünne Siliziumoxidschicht ( $\text{SiO}_2$ , sehr guter Isolator) vom eigentlichen Halbleiter getrennt
  - Metal-Oxide-Semiconductor (MOSFET)
  - manchmal auch Metal-Insulator-Semiconductor (MISFET) genannt


Aufbau:  
n-Kanal-MOS-FET

 
 
# MOSFET (3)

- Funktionsweise

- exemplarisch für n-Kanal MOSFET (p-Kanal analog)
- eine positive Spannung am Gate gegenüber dem Substrat zieht die auch in der p-dotierten Schicht immer noch vorhandenen Elektronen an, bzw. erzeugt neue Elektronen durch Paarbildung
- ab einer Schwellspannung  $U_{th}$  (Threshold-Spannung) entsteht eine leitfähige Schicht von Elektronen (n-Kanal)




# MOSFET (3)

---


- **beim p-Kanal MOSFET ist alles umgekehrt**
  - dort wird ein n-Substrat verwendet
  - Löcher sind die beweglichen Ladungsträger
  - eine negative Spannung baut den Kanal aus Löchern auf
  - Bulk wird wieder mit Source verbunden

# MOSFET: vereinfachte Darstellung

- **n-Kanal**

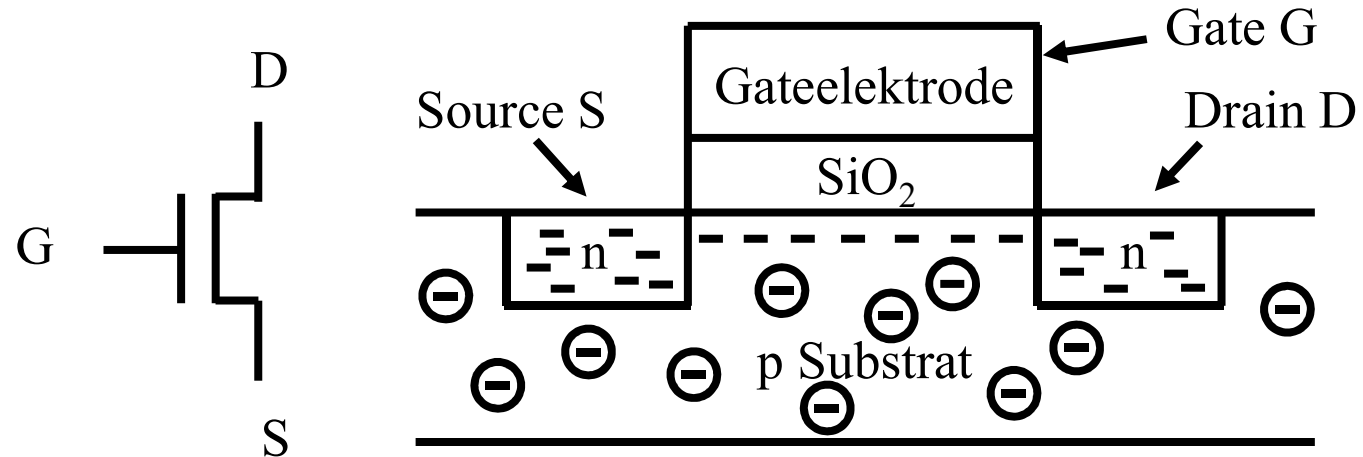

- **p-Kanal**

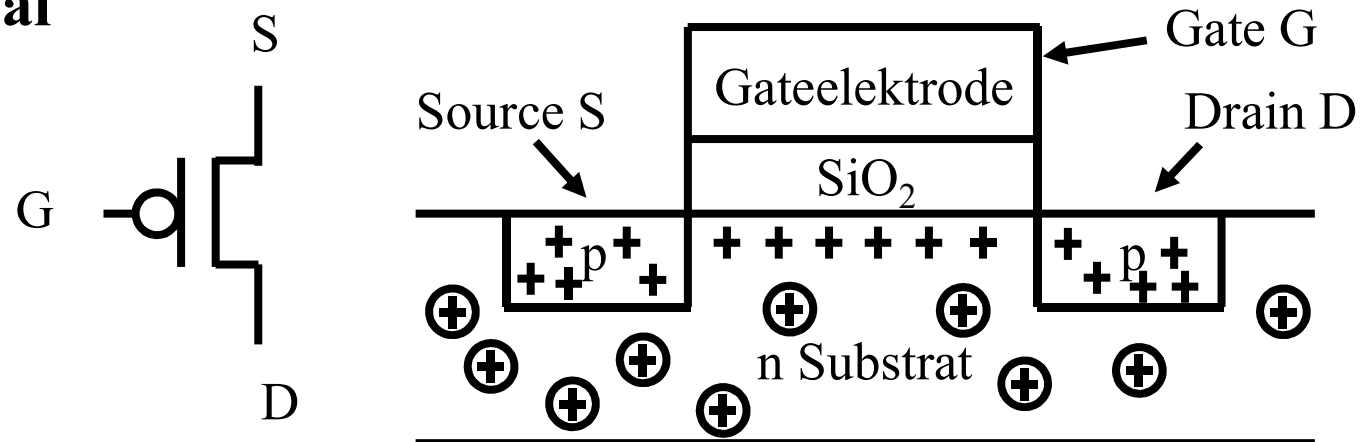

# Verknüpfungsglieder


---

- **Verknüpfungsglieder (Gatter)**
  - in digitalen Schaltungen werden die Gesetze der Schaltalgebra mit Hilfe von elektronischen Verknüpfungsgliedern realisiert
  - die Wahrheitswerte *wahr* und *falsch* werden durch die Zustände an und aus (oder hohe und niedrige Spannung) realisiert
  - damit man Verknüpfungsglieder zu größeren Einheiten zusammenschalten kann, ist es erforderlich, dass die Schaltungen alle den gleichen Signalpegel benutzen und die Signallaufzeiten vergleichbar sind
  - deshalb sind Verknüpfungsglieder *standardisiert*
  - man spricht auch von Schaltkreisfamilien (z.B. TTL, ECL, NMOS, PMOS, **CMOS**)
  - innerhalb einer Familie sind die Schaltungen nach denselben Konzepten mit derselben Art von Bauelementen realisiert

# Signalpegel

- ein Schaltglied steuert normalerweise mehrere nachfolgende Schaltglieder an
- dabei können
  - Fertigungsschwankungen
  - Betriebsspannungsschwankungen
  - Störungen von anderen Leitungen
  - Temperatureinflüsse

zu Verfälschungen der Spannungen führen

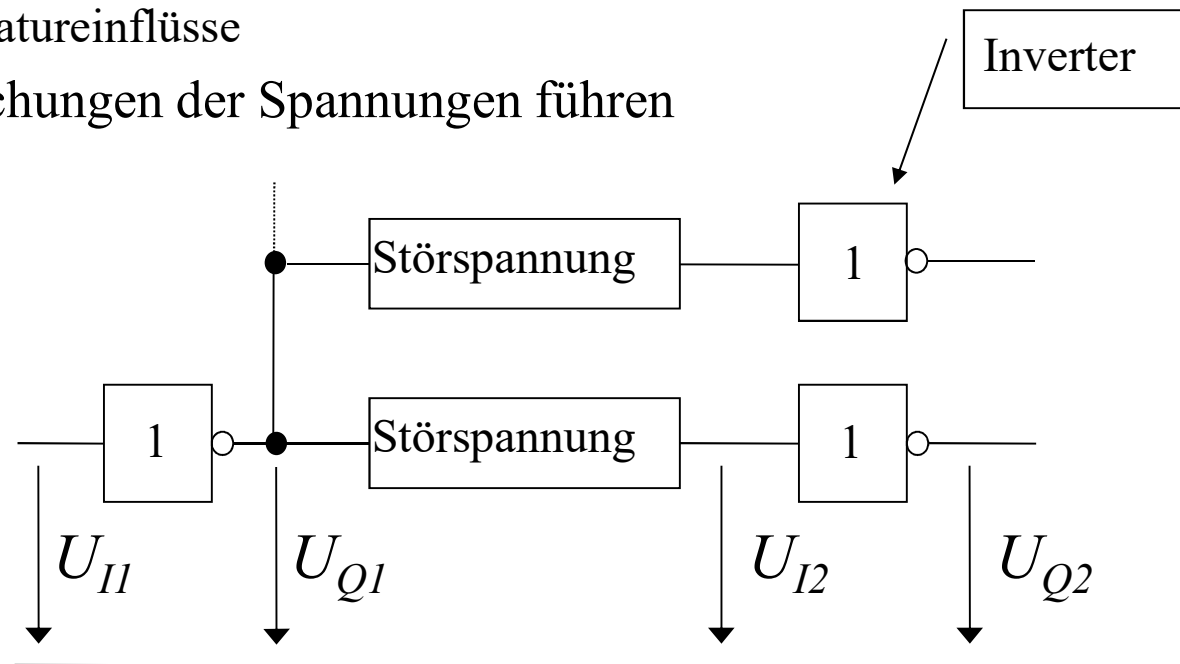



 
# Signalpegel (2)


---

- daher werden für an/aus nicht zwei scharf definierte Spannungen spezifiziert, sondern Spannungsbereiche, der H- und der L-Pegel
- zwei mögliche Zuordnungen
  - positive Zuordnung (*active high*)
    - H=1
    - L=0
  - negative Zuordnung (*active low*)
    - H=0
    - L=1
- die Zuordnung ist willkürlich, meist wird jedoch die positive (*active high*) verwendet


 
# Statische Störsicherheit

- schaltet man zwei Schaltglieder hintereinander, ist die Ausgangsspannung des ersten gleichzeitig die Eingangsspannung des zweiten Gliedes
- damit die Zuordnung eindeutig bleibt, müssen bestimmte Grenzwerte bei den Pegelbereichen eingehalten werden
- die erlaubten Spannungsbereiche an Eingängen sind größer als an Ausgängen, um Störungen tolerieren zu können



Statische Störspannungsabstände:


$$U_{SSH} = U_{QH \min} - U_{IH \min}$$

$$U_{SSL} = U_{IL \max} - U_{QL \max}$$
 
# MOSFET

---


- **MOSFET arbeitet wie ein Schalter**
  - Größe der Spannung an Gate bestimmt, ob Schalter zwischen Source und Drain geöffnet oder geschlossen ist
- **Beispiel n-Kanal MOSFET**
  - positive Spannung an G gegenüber S schließt den Schalter
  - eine geringe Spannung öffnet den Schalter


 
# MOSFET (2)

---


- **p-Kanal MOSFET benötigt negative Spannung, um Schalter zu schließen**
  - alles ist umgekehrt
  - positive Löcher bilden den p-Kanal, daher wird eine negative Spannung zur Bildung des Kanals benötigt


 
# CMOS Inverter


- **CMOS Inverter, NOT-Gatter**

- C steht für *complementary*, also komplementär
  - Kombination aus n-Kanal und p-Kanal MOSFET
- hier gilt (*active high*): eine hohe, positive Spannung bedeutet eine 1
- eine niedrige Spannung (bzw. 0V) bedeutet 0




$x$	$\bar{x}$
0	1
1	0


DIN:

 

früher:

 


IEEE:

 

# CMOS Inverter (2)





---

## Funktionsweise

 

# CMOS NAND-Gatter

NAND	$a$	$b$	$\overline{a \cdot b}$
	0	0	1
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	0

    


# CMOS NOR-Gatter


NOR

$a$	$b$	$\overline{a+b}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



DIN:

 

früher:

 

IEEE:

  



 
# Ausgangslastfaktor (Fan-out)

---

- oft werden von dem Ausgang eines Verknüpfungsgliedes mehrere Eingänge weiterer Verknüpfungsglieder angesteuert
- da die angeschlossenen Eingänge die Pegel verändern (da Strom fließt), können nicht beliebig viele Eingänge angeschlossen werden
- z.B. (über den Daumen)
  - TTL: maximal 10 Eingänge an einen Ausgang (TTL-Schaltungstechnik besprechen wir hier nicht)
  - CMOS: maximal 50 Eingänge an einen Ausgang
- **Fan-out**
  - maximale Anzahl der Standardeingänge, die ein Ausgang treiben kann
    - TTL: Fan-out = 10
    - CMOS: Fan-out = 50




# Eingangslastfaktor (Fan-in)

---

- **Fan-in**

 
- einem Standard-Gattereingang, wird der Lastfaktor 1 (Fan-in von 1) zugeordnet
- bei manchen Schaltungen belastet der Eingang den vorhergehenden Ausgang höher (höheres Fan-in)
  - dies ist z.B. der Fall, wenn ein Eingangssignal intern zur Ansteuerung von zwei Gattern verwendet wird (Fan-in von 2)



- die Summe der Fan-in-Werte der angeschlossenen Eingänge darf den Fan-out-Wert des treibenden Ausgangs nicht überschreiten
- dies gilt nur, wenn Verknüpfungsglieder derselben Familie miteinander verschaltet werden
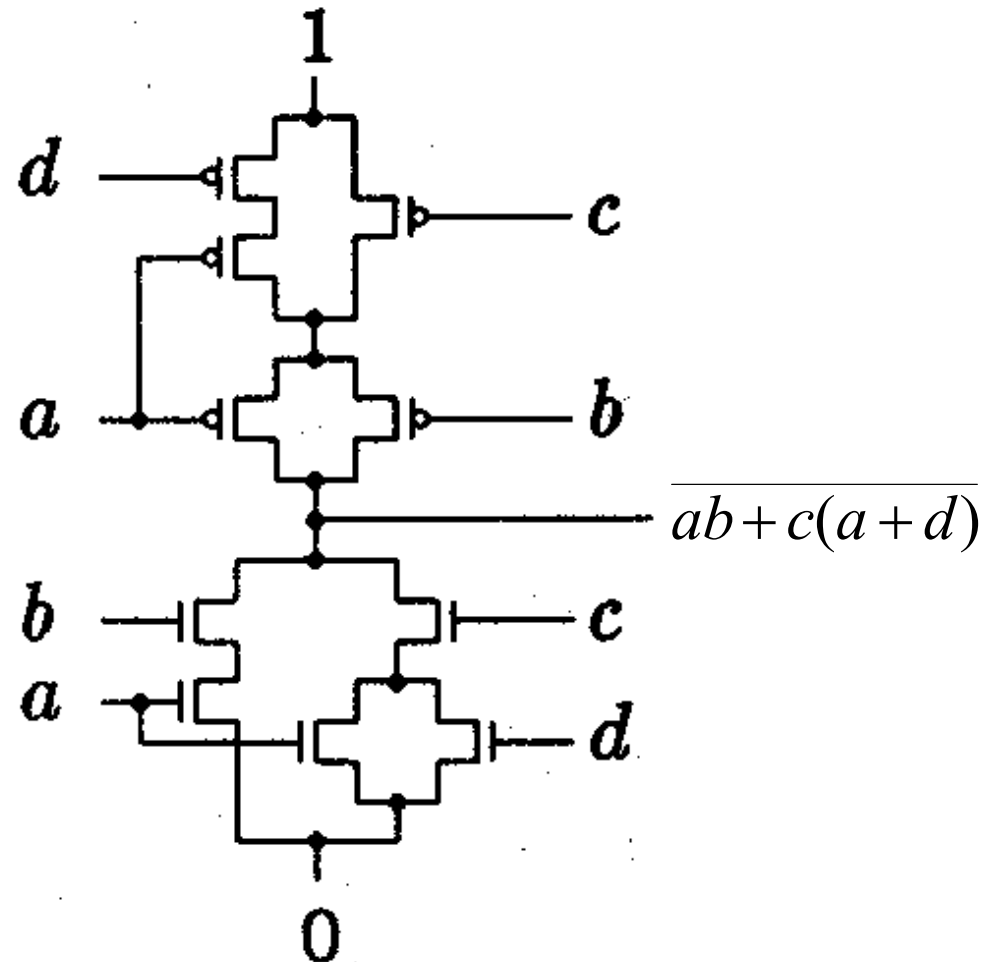
# Mischgatter

- Boolesche Ausdrücke mit nur einer Negation am Ausgang können auch als Mischgatter dargestellt werden
- Ersparnis von Transistoren
- Addition von Spannungsabfällen
  - die Pegel müssen regeneriert werden
  - daher nur als Teil einer noch größeren Schaltung verwendbar




# PLA


---

- **Schaltnetze**
  - nur sehr einfache Schaltnetze werden heute noch aus diskreten Verknüpfungsgliedern zusammengesetzt
  - für komplexe Schaltnetze verwendet man statt dessen flexiblere Lösungen
- **Ausnutzung der DNF oder der minimierten Polynome**
  - Inverter
  - UND-Matrix
  - ODER-Matrix
- **programmierbare Logik-Bausteine**
  - PLA: Programmable Logic Array
  - vorgefertigte Schaltkreise, in denen die UND- und die ODER-Matrix vom Anwender programmiert werden können

# PLA (2)

 

a) Strukturmodell

 


b) Darstellung mit Verknüpfungsgliedern


# PLA (3)

---

Programmierbare ODER-Matrix

 


Kurzform

 

Programmierung:  
z.B. Durchbrennen  
von Sicherungen

Darstellung der UND-Matrix analog

# PLA (4)

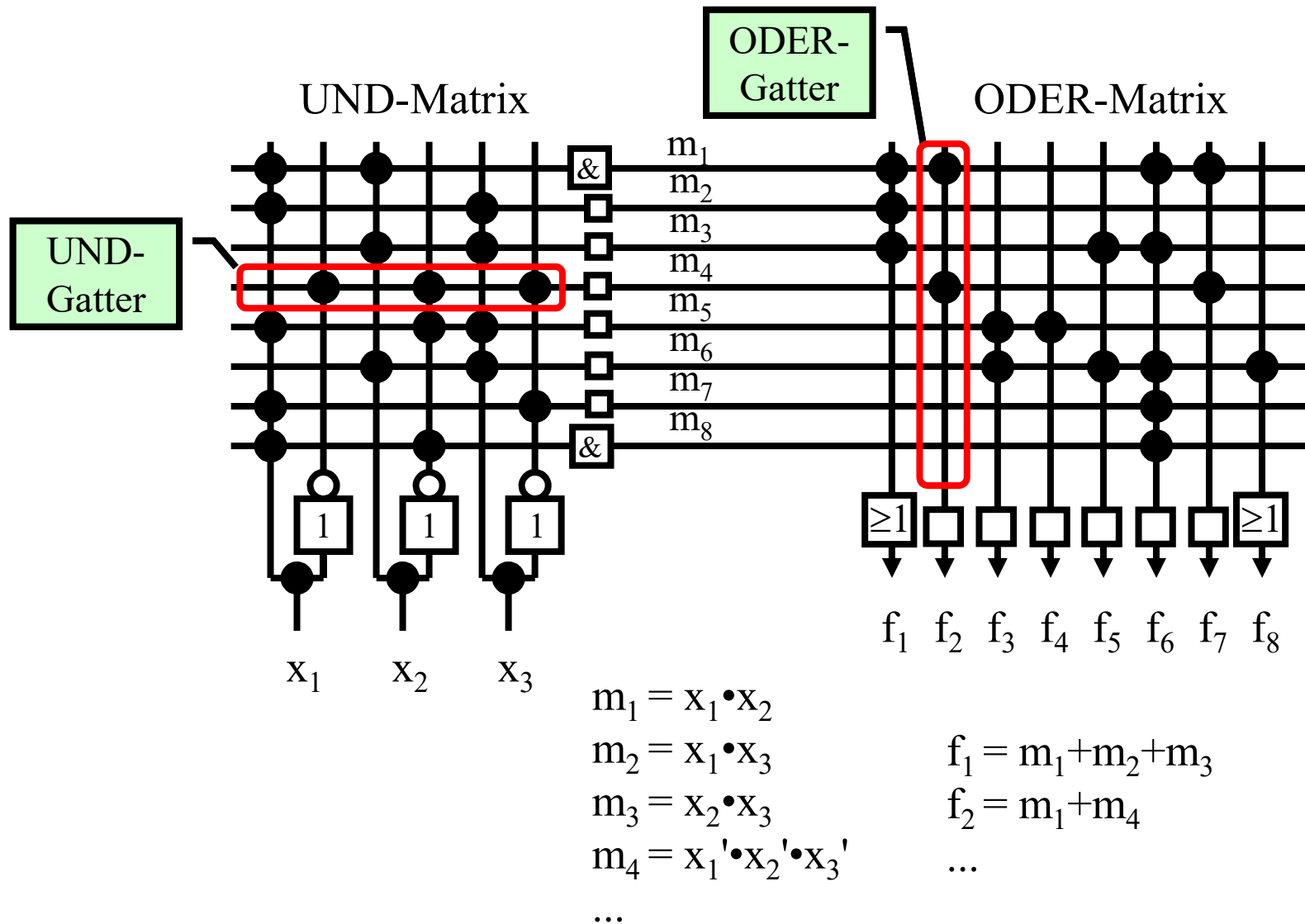

# PLA (5)

---

- **Programmierung z.B. durch Schmelzsicherungen**
  - an allen Kreuzungspunkten befinden sich schmale leitende Verbindungen (Schmelzsicherungen)
  - durch gezieltes Anlegen einer hohen Programmierspannung und dem resultierenden Strom kann eine solche Sicherung zerstört werden
  - es verbleiben nur die gewünschten Verbindungen
- **Variante**
  - durch hohe Programmierspannung fließt Strom durch eine normalerweise isolierende Schicht
  - der hohe Strom transportiert Material und stellt eine leitende Verbindung her



# Laufzeiteffekte



---

- durch Signallaufzeiten kann der Ausgang eines Schaltnetzes Werte annehmen, die aufgrund der logischen Schaltfunktion eigentlich nicht möglich sind
- solche Falsch-Werte werden Hazards (engl. für Gefahr, Risiko) genannt
- Statischer Hazard
  - Verfälschung von statischen Signalen
- Dynamischer Hazard
  - Verfälschung von Signalflanken (Signalübergängen)

# Hazards

  
- **Beispiel**

$c = a \cdot a'$  müsste eigentlich immer auf 0 liegen




# Hazards (2)

- Beispiel XOR

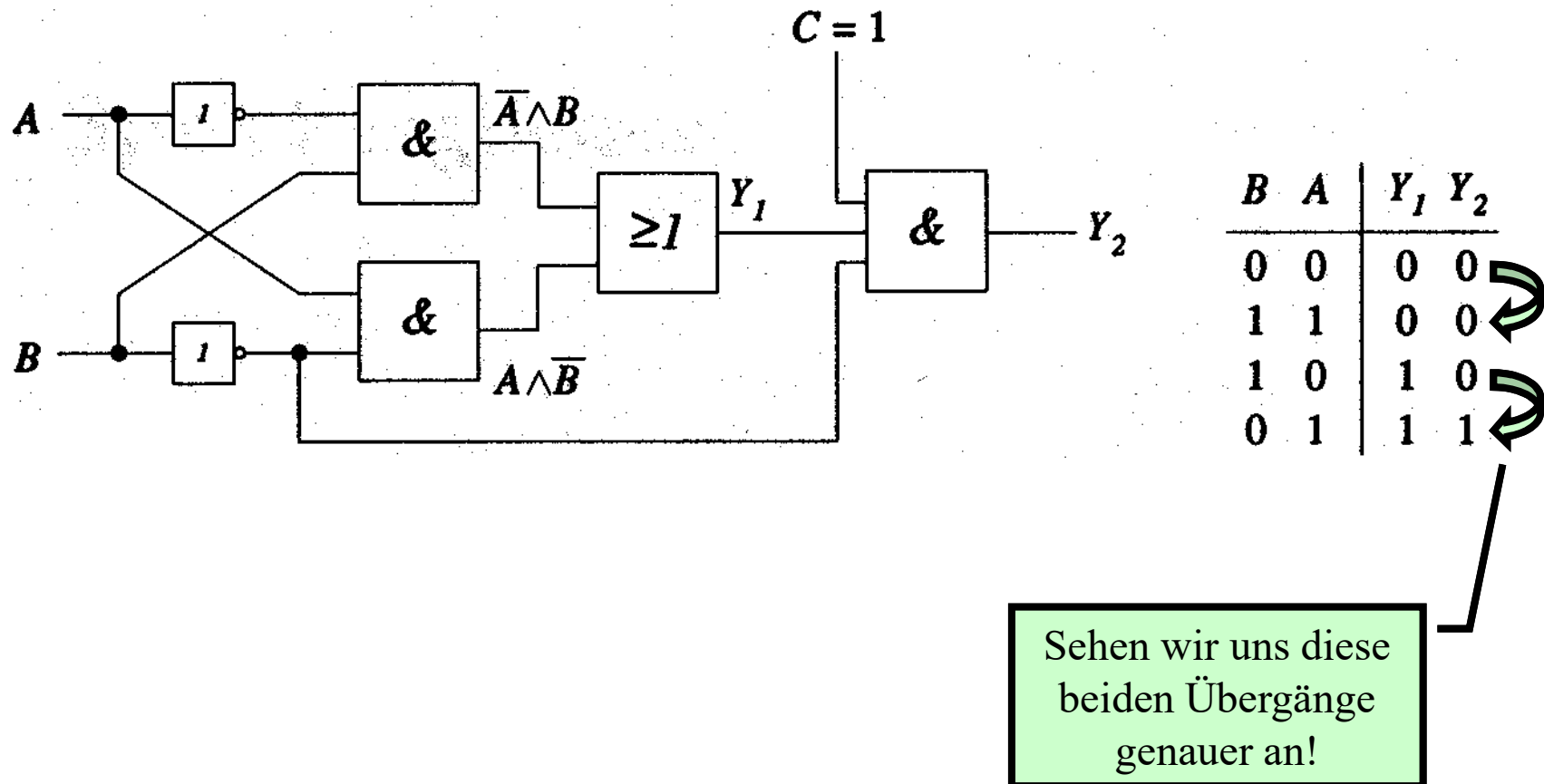


# Hazards (3)

 
 
# Hazards (4)


- es gibt Methoden, Schaltungen so auszulegen, dass beim Wechsel *eines* Eingangssignals keine statischen Hazards entstehen
  - bleibt man beim Wechsel eines Eingangssignals im selben Resolutionsblock, passiert gar nichts, da das Signal zur Erzeugung der 1 gar nicht benutzt wird
  - ein statischer Hazard kann entstehen, wenn beim Wechsel des Eingangssignals zwei Resolutionsblöcke (Primimplikanten) gewechselt werden, die überlappungsfrei aneinander grenzen
  - denn dann wechselt das UND-Gatter, das zur 1 in der Ausgabe führt
  - durch unterschiedliche Verzögerungen kann zwischenzeitlich eine 0 entstehen




 
# Hazards (5)

- **Hazardfreie Schaltungen**

- Einfügen eines Resolutionsblocks, der die beiden vorhandenen Blöcke überlappend verbindet
- Das zusätzliche Monom garantiert eine 1 beim entsprechenden Übergang.
- Damit können aber nur statische Hazards beseitigt werden, die bei Wechsel *eines einzigen* Signals entstehen.



vorher mit Hazard

  

nachher ohne Hazard

# Hazards (6)

---

- Man muss immer mit dem Auftreten von Hazards in Schaltnetzen rechnen.
- Hazards treten nur für eine gewisse Zeit auf und klingen dann ab.
- Daher werden wir weiter unten meist synchrone Schaltungen entwerfen, die Signale immer nur zu bestimmten aktiven Zeitpunkten auswerten (Taktsignal).
- Hazards sind dann unschädlich, wenn die Zeitpunkte so gewählt werden, dass die Signale unter Garantie stabil geworden sind (die Hazards also abgeklungen sind).

# Standardschaltnetze

---


- **Schaltnetze**
  - heißen auch **kombinatorische Schaltungen** (*combinatorial logic*)
  - Ausgänge hängen nur vom momentanen Zustand der Eingänge ab (keine Speicher, im Gegensatz zu den später zu besprechenden Schaltwerken)
  - über Wertetabelle und Minimierung der DNF kann jede beliebige Schaltfunktion als Schaltnetz realisiert werden
  - ein anderer Ansatz ist es, Schaltungen modular aus Standardschaltnetzen aufzubauen
- **Standardschaltnetze sind z.B. (s.u.)**
  - Codeumsetzer (Coder/Decoder)
  - Multiplexer, Demultiplexer, Adressdekodierer
  - Barrelshifter, Addierer, Multiplizierer
  - ALU's, Komparatoren




# Grundgatter
 
## Alternative Betrachtungsweise:

Wie beeinflusst das Steuersignal S das eigentliche Signal A?





S	A	$A \cdot S$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 


S	A	$A + S$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

# Grundgatter (2)

## Exklusiv-ODER-Gatter

  

S	A	$A \oplus S$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 


Exklusiv-ODER in DNF
 
# Code-Umsetzer


---

- **Code-Umsetzer**
  - Schaltfunktionen bilden eine Eingangsbelegung eindeutig auf eine Ausgangsbelegung der Schaltvariablen ab
  - damit kann ein Code in einen anderen umgewandelt werden
- **Beispiel: 7-Segment-Anzeige zur Anzeige der 10 Ziffern**




1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

# Beispiel: 7-Segmentanzeige

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

 

Dezimal Ziffer	8421-BCD-Code				7-Segment-Code						
	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1

1010 bis 1111 können als  
don't-cares behandelt werden!

## 7-Segmentanzeige (2)

---

- in disjunktiver, minimierter Form

$$a = D \vee (\overline{A} \wedge \overline{C}) \vee (A \wedge C) \vee (A \wedge B)$$

$$b = \overline{C} \vee (A \wedge B) \vee (\overline{A} \wedge \overline{B})$$

$$c = A \vee \overline{B} \vee C$$


$$d = (\overline{A} \wedge B) \vee (\overline{A} \wedge \overline{C}) \vee (B \wedge \overline{C}) \vee (A \wedge \overline{B} \wedge C)$$

$$e = (\overline{A} \wedge B) \vee (\overline{A} \wedge \overline{C})$$

$$f = D \vee (\overline{A} \wedge \overline{B}) \vee (\overline{A} \wedge C) \vee (\overline{B} \wedge C)$$

$$g = (\overline{A} \wedge B) \vee (\overline{B} \wedge C) \vee (B \wedge \overline{C}) \vee D$$

# 7-Segmentanzeige (3)

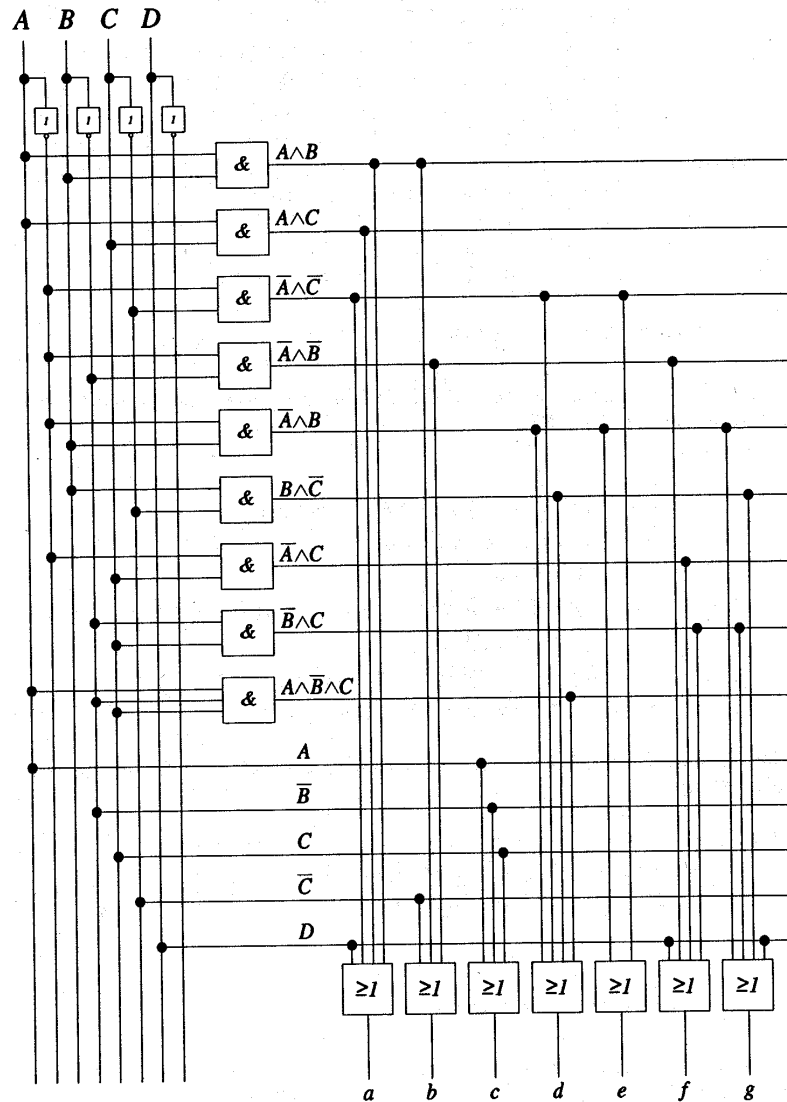


- **sieht aus, wie jedes Schaltnetz**
  - drei Schichten
    - Inverter
      - für die Bildung der inversen Schaltvariablen
    - UND-Gatter
      - für die Bildung der Monome
    - ODER-Gatter
      - für die Bildung der Polynome
 
# Multiplexer

---

- **Multiplexer (MUX)**
  - $n$  Steuerleitungen,  $2^n$  Eingänge, 1 Ausgang
  - Steuerleitungen legen fest, welcher Eingang auf den Ausgang durchgeschaltet wird
  - wirkt wie ein Drehschalter mit  $2^n$  Stellungen





# Multiplexer (2)


- Beispiel 2:1 MUX

Es gibt viele gebräuchliche Darstellungen für Multiplexer:


S	Y
0	D <sub>0</sub>
1	D <sub>1</sub>

  

Implementierung:

 

oder so:

 



# MUX und Entwicklungssatz von Shannon



---

- **2:1 Multiplexer**

$$Y = SD_1 + \bar{S}D_0$$

- **Entwicklungssatz von Shannon (s.o.)**
  
$$f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n) = x_i f_{x_i=1} + \bar{x}_i f_{x_i=0}$$





- 2:1 MUX implementiert den Entwicklungssatz (Fallunterscheidung)
- die Kofaktoren müssen an den Eingängen liegen

# Multiplexer (3)

- Beispiel 4:1 Multiplexer


$S_1$	$S_0$	Y
0	0	$D_0$
0	1	$D_1$
1	0	$D_2$
1	1	$D_3$

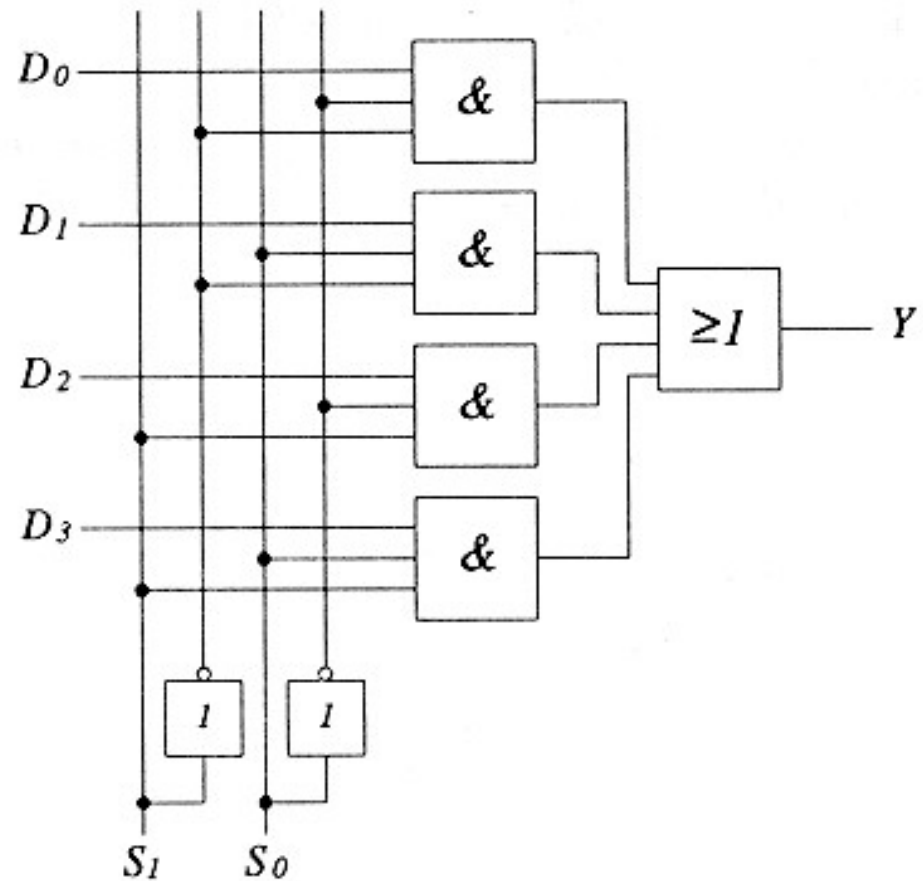 
 
# Anwendungen von Multiplexern


---

- **Daten aus mehreren alternativen Quellen holen**
  - z.B. Steuerung des Datenpfades in Prozessoren



 
# Anwendungen von Multiplexern (2)


- **Multiplexer kaskadieren**
  - größere Multiplexer können aus kleineren zusammengebaut werden



Verzögerungszeit  
3 Gatterlaufzeiten

 


Verzögerungszeit  
5 Gatterlaufzeiten

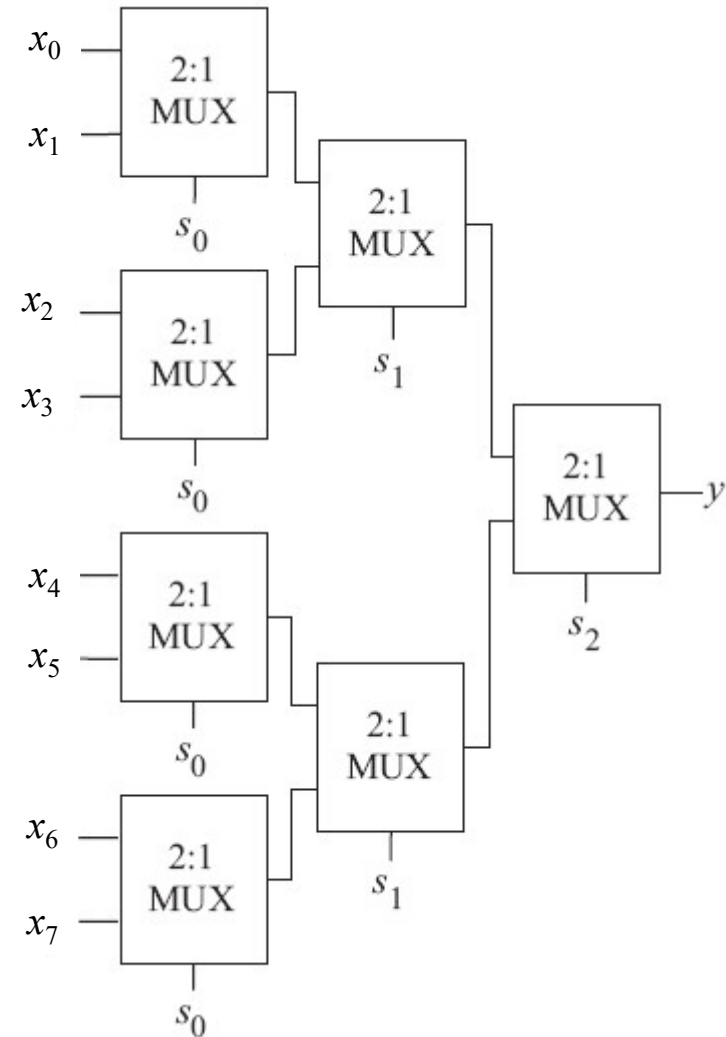

# Anwendungen von Multiplexern (3)

- **Realisierung beliebiger Schaltfunktionen**
  - die Steuerleitungen eines Multiplexers adressieren einen Eingang und schalten ihn zum Ausgang durch
  - legt man die Wertetabelle an die Eingänge, erhält man das entsprechende Schaltnetz (hier z.B. ein Volladdierer, s.u.)

$C_U$	$B$	$A$	$S$	$\ddot{U}$
$S_2$	$S_1$	$S_0$	$Y_0$	$Y_1$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

# Anwendungen von Multiplexern (4)

---


- **man kann immer mit einem Multiplexer auskommen, der eine Steuerleitung weniger hat**
  - eine Schaltvariable,  $S_0$ , wird abgespalten
  - jeder Eingang muss damit zwei Zeilen in der Wertetabelle repräsentieren
  - die beiden Zeilen können vier verschiedene Wertekombinationen enthalten (0,0), (0,1), (1,0), (1,1)
  - legt man an den Eingang 0,  $S_0$ ,  $S_0'$  oder 1 an, kann man alle vier Möglichkeiten abdecken

$S_0$	0	$S_0$	$S_0'$	1
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

# Anwendungen von Multiplexern (5)

Multiplexer-Belegung für die Dateneingänge


Adresse $S_2 \ S_1$	MUX 1 (S)	MUX 2 ( $\ddot{U}$ )
0 0	$S_0$	0
0 1	$\overline{S_0}$	$S_0$
1 0	$\overline{S_0}$	$S_0$
1 1	$S_0$	1

 
 
# Demultiplexer

---


- **Demultiplexer (DEMUX)**
  - $n$  Steuerleitungen
  - schaltet den Eingang auf einen von  $2^n$  Ausgängen
  - die anderen Ausgänge führen eine 0
  - wirkt wie ein Verteilerschalter, dessen Stellung durch die  $n$  Steuerleitungen festgelegt wird






# Demultiplexer

- Beispiel 1:4 Demultiplexer

 

$S_1$	$S_0$	$Q_0$	$Q_1$	$Q_2$	$Q_3$
0	0	$D$	0	0	0
0	1	0	$D$	0	0
1	0	0	0	$D$	0
1	1	0	0	0	$D$

 


Demultiplexer sind wie  
Multiplexer ebenfalls kaskadierbar

# Demultiplexer (2)

---

- **Anderes Schaltzeichen**

 

# Dekoder


---

- **Dekoder**
  - auch Adressdekoder genannt
  - $n$  Eingänge
    - eine  $n$ -Bit Zahl
  - $2^n$  Ausgänge
    - eine von  $2^n$  Leitungen liegt auf 1, die anderen auf 0
      - 1 aus  $n$  Code (s.o.)

# Dekoder (2)

---

- **Beispiel: 3-Bit Adressdekoder**

 


$A_2$	$A_1$	$A_0$	$Q_0$	$Q_1$	$Q_2$	$Q_3$	$Q_4$	$Q_5$	$Q_6$	$Q_7$
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
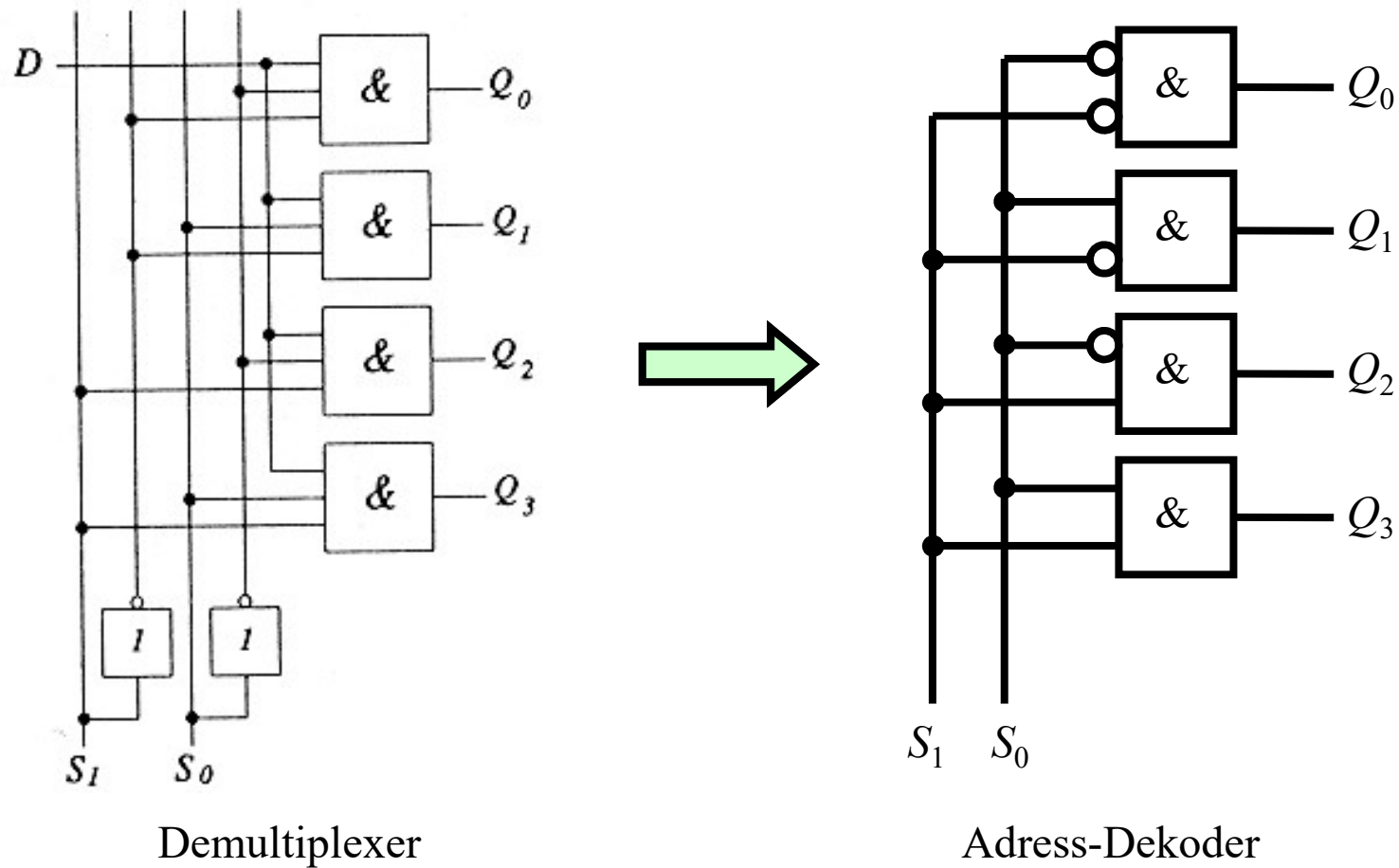
# Dekoder (3)

- **Aufbau**

- entsteht aus Demultiplexer mit einer 1 am Eingang  $D$



# Arithmetische Schaltnetze

---


- **Arithmetische Schaltungen**
  - Computer führen einfache arithmetische Rechenoperationen mithilfe von Schaltnetzen aus
  - logische Operationen
  - Shifter
  - Addierer
  - Multiplizierer

# Logische Operationen

---

- **Logische Operationen**

 - werden von allen Computern durchgeführt
- meist gibt es: UND, ODER, Exklusiv-ODER für ganze Worte (bitweise verknüpft)
- Realisierung mit entsprechenden Grundgattern




# Shifter

---

- **Shifter**

 - verschieben Bitmuster nach links oder rechts
- logischer Shift
  - Nullen werden hineingeschoben



- arithmetischer Shift
  - beim "Rechtsschieben" wird Vorzeichen beibehalten


1010 0111  $\xrightarrow{\text{rechts}}$  1101 0011

0010 0111  $\xrightarrow{\text{rechts}}$  0001 0011


 
# Shifter (2)


- **8-Bit rechts/links Shifter (logischer Shift)**
  - C bestimmt Schieberichtung
    - C=1: rechts, C=0: links
  - zusätzliche Logik für arithmetischen Shift notwendig


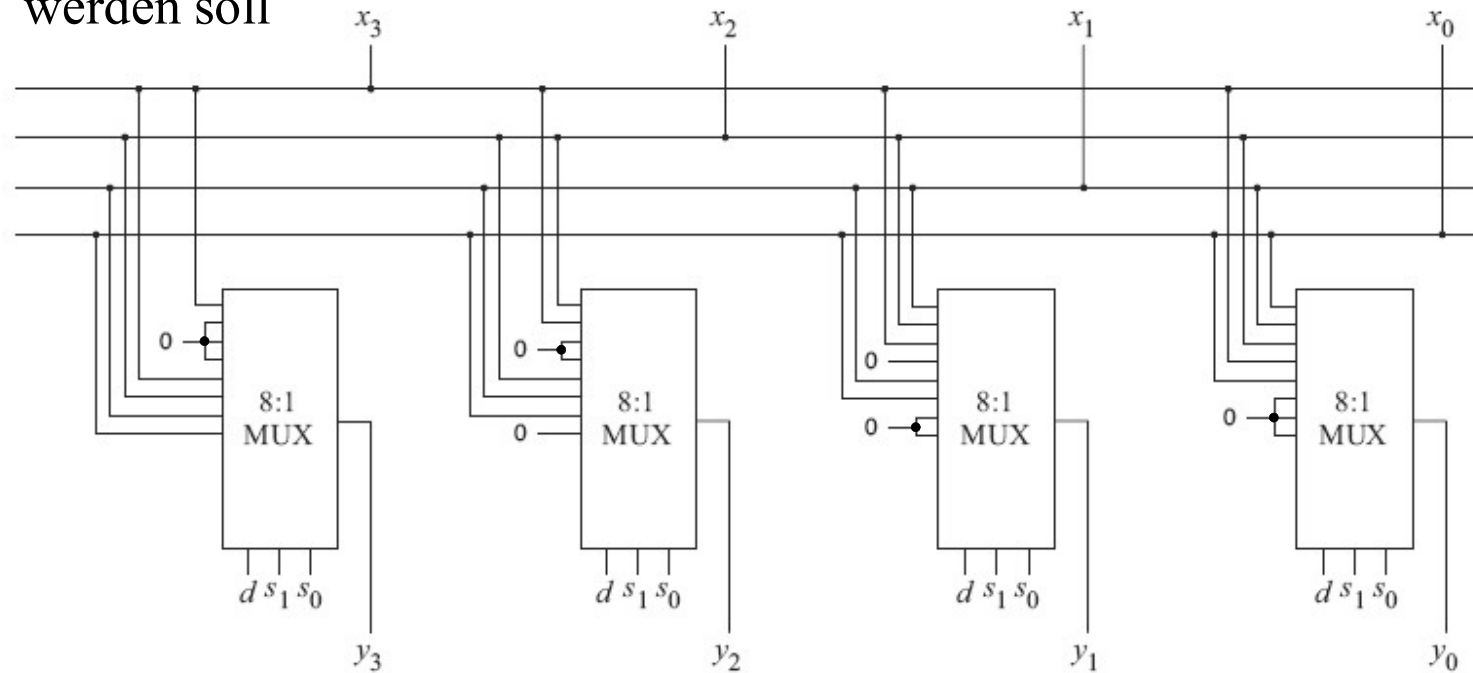
# Barrel-Shifter

- **Einsatzgebiet**

- wenn ein Bitvektor effizient um beliebig viele Stellen verschoben werden soll



Rechts-Shift:

$d$	$s_1$	$s_0$	$y_3$	$y_2$	$y_1$	$y_0$
0	0	0	$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$
0	0	1	0	$x_3$	$x_2$	$x_1$
0	1	0	0	0	$x_3$	$x_2$
0	1	1	0	0	0	$x_3$

Links-Shift:

$d$	$s_1$	$s_0$	$y_3$	$y_2$	$y_1$	$y_0$
1	0	0	$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$
1	0	1	$x_2$	$x_1$	$x_0$	0
1	1	0	$x_1$	$x_0$	0	0
1	1	1	$x_0$	0	0	0

# Barrel-Shifter (2)

---



- **Implementierung**

- sehr elegant mit Multiplexern darstellbar
- kann um beliebige Funktionalität erweitert werden
  - nur größerer Multiplexer notwendig
  - z.B. arithmetischer Shift: statt 0 wird Vorzeichen reingeschoben
  - z.B. Rotation: ein hinausgeschobenes Bit wird auf der anderen Seite wieder reingeschoben
- ist aber auch sehr aufwendig
  - Barrel-Shifter sind relativ teuer in der Implementierung
    - 64-Bit Worte erfordern z.B. 64 Multiplexer mit 128 Eingängen, wenn jeder mögliche Shiftwert (rechts und links) realisiert werden soll

# Halbaddierer

- Addition zweier 1-Bit Zahlen
- genügt z.B., um das niederwertigste Bit zweier  $n$ -Bit Zahlen zu addieren

A	B	Sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 
 


Schaltzeichen

# Volladdierer

- um den Übertrag (*carry*) zu verarbeiten, muss man 3 Bit addieren

A	B	Carry in	Sum	Carry out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

  

Schaltzeichen


# Volladdierer (2)

- Volladdierer

A	B	Carry in	Sum	Carry out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


Parität

Majorität

 

# Volladdierer (3)

- als Disjunktion von Monomen

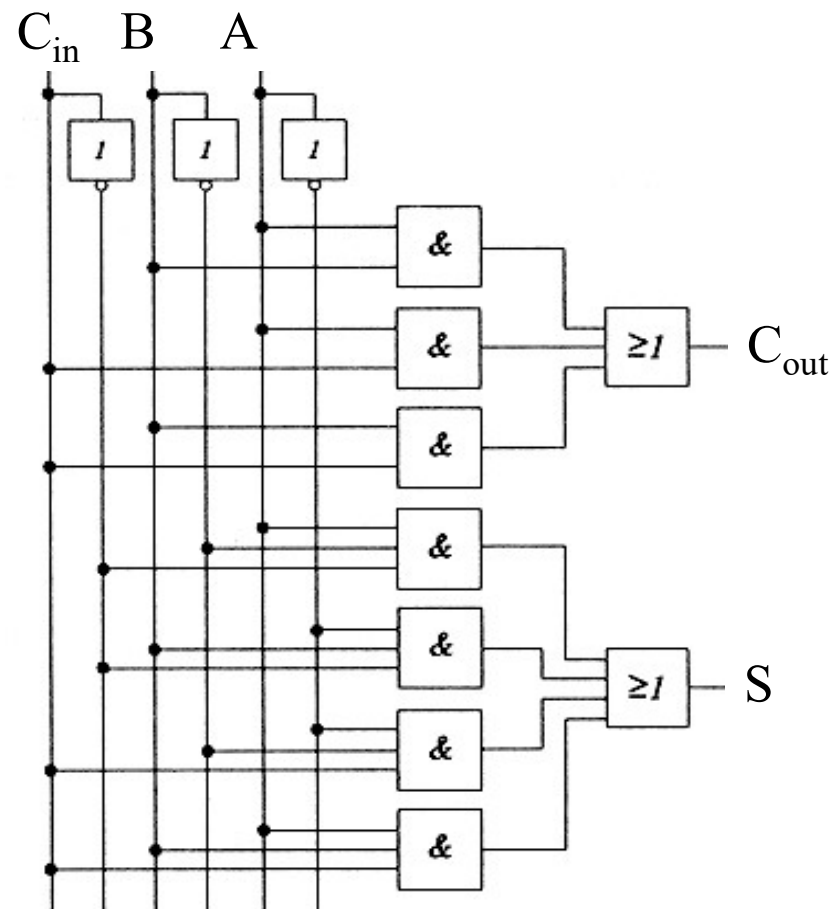

# Einschub: O-Notation

---


- beschreibt das asymptotische Verhalten einer Funktion  $f(n)$
- d.h. ihr wesentliches Verhalten für große  $n$
- **genauer**
  - Die Funktion  $f(n)$  fällt in die Komplexitätsklasse  $O(g(n))$ , wenn es Konstanten  $c$  und  $N$  gibt, so dass für alle  $n \geq N$  gilt:
$$|f(n)| \leq c |g(n)|$$
d.h.  $f(n)$  wächst nicht schneller als  $g(n)$
- **Beispiele**
  - $f(n) = 5n^2 + 100n + 1000$  fällt in  $O(n^2)$   
denn es gilt (z.B.) für  $n > 1000000$ :  $f(n) \leq 1000n^2$   
oder
  - $f(n) = 2^n + 1000000 n^{42}$  fällt in  $O(2^n)$


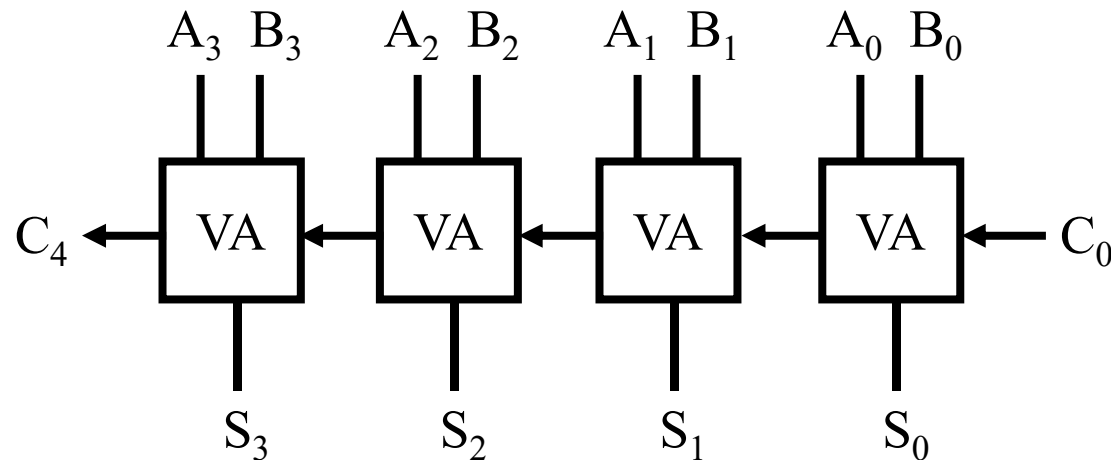
# Ripple-Carry Addierer

- **Addition von  $n$ -Bit Zahlen**


- Schulmethode: mit dem niederwertigsten Bit anfangen und Überträge zur nächsten Stelle hinzuaddieren
- Carry-Bit "plätschert" (*ripple*) durch alle Stellen
- Verzögerung linear in  $n$ , also  $O(n)$
- Hardwareaufwand ist ebenfalls  $O(n)$


 
# Paralleladdierer

- **Paralleladdierer**

- Schaltnetz in DNF, das alle  $n$  Bits parallel berechnet
- Verzögerungszeit
  - 3 Gatterlaufzeiten (NICHT, UND, ODER)
  - also konstante Verzögerungszeit oder  $O(1)$
- viel zu aufwendig für  $n$  Bit, da ca.  $n \cdot 2^{2n-1}$  Minterme vorhanden sind
  - Hardwareaufwand  $O(n \cdot 2^{2n})$




$2n$  Eingänge  
 $2^{2n}$  Zeilen in Wahrheits-  
tabelle, ca. die Hälfte  
enthält eine 1  
 $n$  Ausgänge
 
# Carry-Look-Ahead Addierer

- **Kompromiss**

- die Carry-Bits werden *parallel* berechnet (das geht elegant, s.u.)
  - Schaltfunktion lässt sich stark vereinfachen (s.u.)
- anschließend wird in jeder Stelle das Carry-Bit, A und B *parallel* mit dem Volladdierer addiert
- Prinzip:



# Carry-Look-Ahead Addierer (2)

---

- **CLAG**

- Übertrag entspricht Majorität der drei Eingangsvariablen  $A_n, B_n, C_n$
- Erinnerung: Majoritätsfunktion (siehe vereinfachtes Schaltnetz 3 für Majorität)

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 \\ &= x_1(x_2 + x_3) + x_2x_3 \end{aligned}$$

- hier

$$C_{n+1} = A_n B_n + (A_n + B_n)C_n$$

- definiere

$$g_n = A_n B_n \text{ und } p_n = A_n + B_n$$

- dann gilt

$$C_{n+1} = g_n + p_n C_n$$

# Carry-Look-Ahead Addierer (3)

---

- Bedeutung von  $g_n$  und  $p_n$ :

$g_n$  ein Übertrag wird in einer Stelle neu erzeugt, wenn  $A_n$  UND  $B_n$  gleich 1 sind (*carry generate*)

$p_n$  ein Übertrag  $C_n$  wird in die nächste Stelle weitergeleitet, wenn  $A_n$  ODER  $B_n$  gleich 1 sind (*carry propagate*)

- es gilt daher

$$C_1 = g_0 + p_0 C_0$$

$$C_2 = g_1 + p_1 C_1 = g_1 + p_1(g_0 + p_0 C_0) = g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 C_0$$

$$C_3 = g_2 + p_2 C_2 = \dots = g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 C_0$$

$$C_4 = g_3 + p_3 C_3 = \dots = g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0 + p_3 p_2 p_1 p_0 C_0$$

- Das Ausmultiplizieren (Distributivgesetz) ist hier wichtig! Warum?


# Carry-Look-Ahead Addierer (4)

---

- Schaltfunktionen für CLAG sind also sehr einfach strukturiert, wenn statt A und B, g und p benutzt werden
- ein Volladdierer kann g und p leicht mitberechnen
- Verzögerungszeit ist konstant (unabhängig von  $n$ ), also  $O(1)$
- Hardwareaufwand
  - Anzahl der Gatter ist  $O(n^2)$ 
    - $n$  Ausgänge
    - im Mittel werden  $n/2$  Gatter pro Ausgang benötigt
  - Anzahl der Transistoren in CMOS ist  $O(n^3)$ 
    - der Ausgang  $i$  besitzt  $i$  UND-Gatter mit 1 bis  $i$  Eingängen
    - Anzahl der Eingänge insgesamt und damit die Anzahl der Transistoren (jeder Eingang hat 2 Transistoren in CMOS) ist also
$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i j = \sum_{i=1}^n O(i^2) = O(n^3)$$
- (wer es nicht glaubt, sollte mal genau nachrechnen!)

# Carry-Look-Ahead Addierer (5)

- Beispiel 4-Bit Addierer mit CLAG

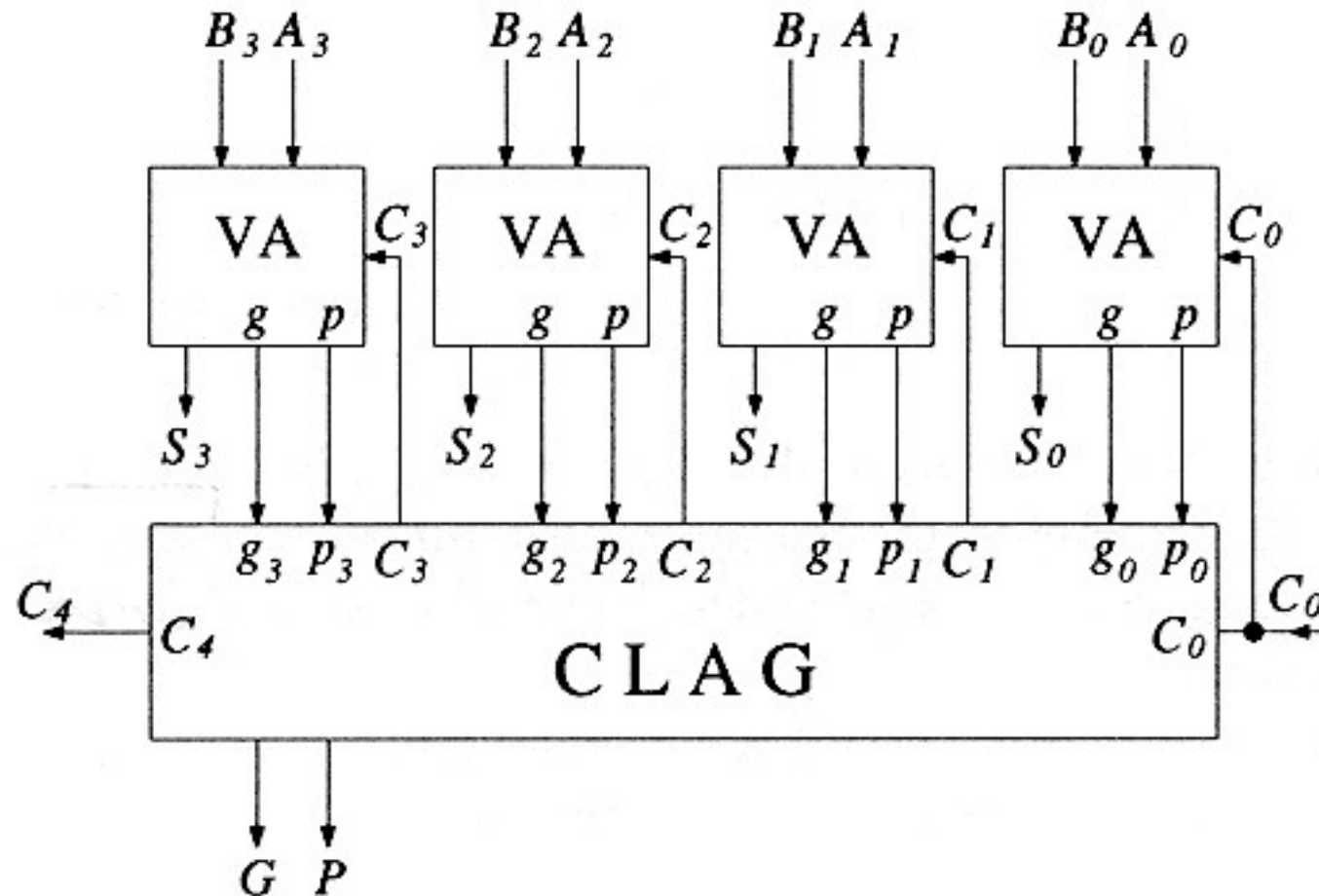

# Carry-Look-Ahead Addierer (6)

- das Prinzip kann hierarchisch auf 4-Bit Blockebene weitergeführt werden, da man für  $C_4$  schreiben kann


$$C_4 = G + PC_0$$

- mit

$$G = g_3 + p_3g_2 + p_3p_2g_1 + p_3p_2p_1g_0$$

$$P = p_3p_2p_1p_0$$

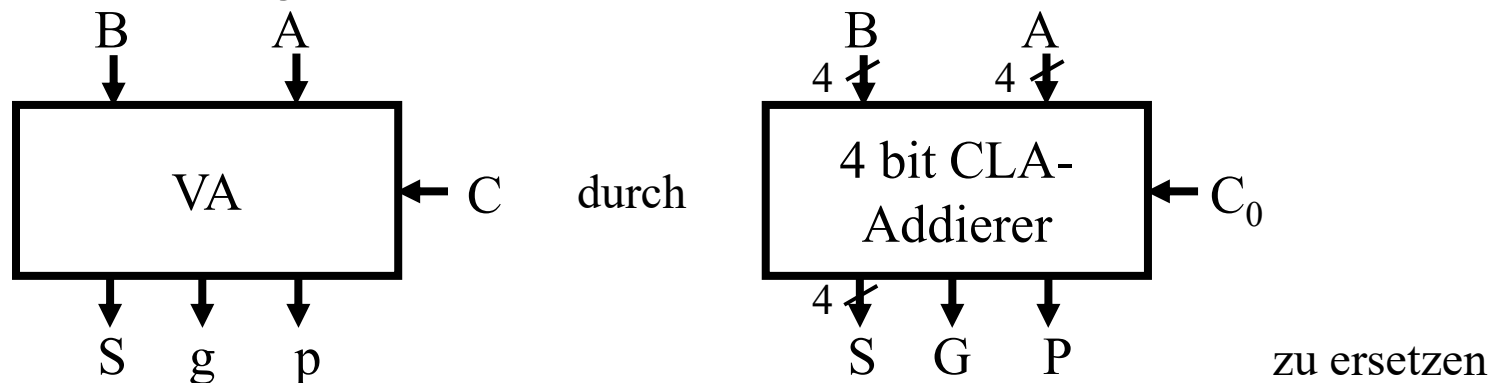
- der CLAG generiert die Hilfsvariablen Block-Generate G und Block-Propagate P, die man mit einem weiteren CLAG zur Berechnung der Blocküberträge verwendet
- auf der vorherigen Folie ist nur





# Carry-Look-Ahead Addierer (7)

- Struktur

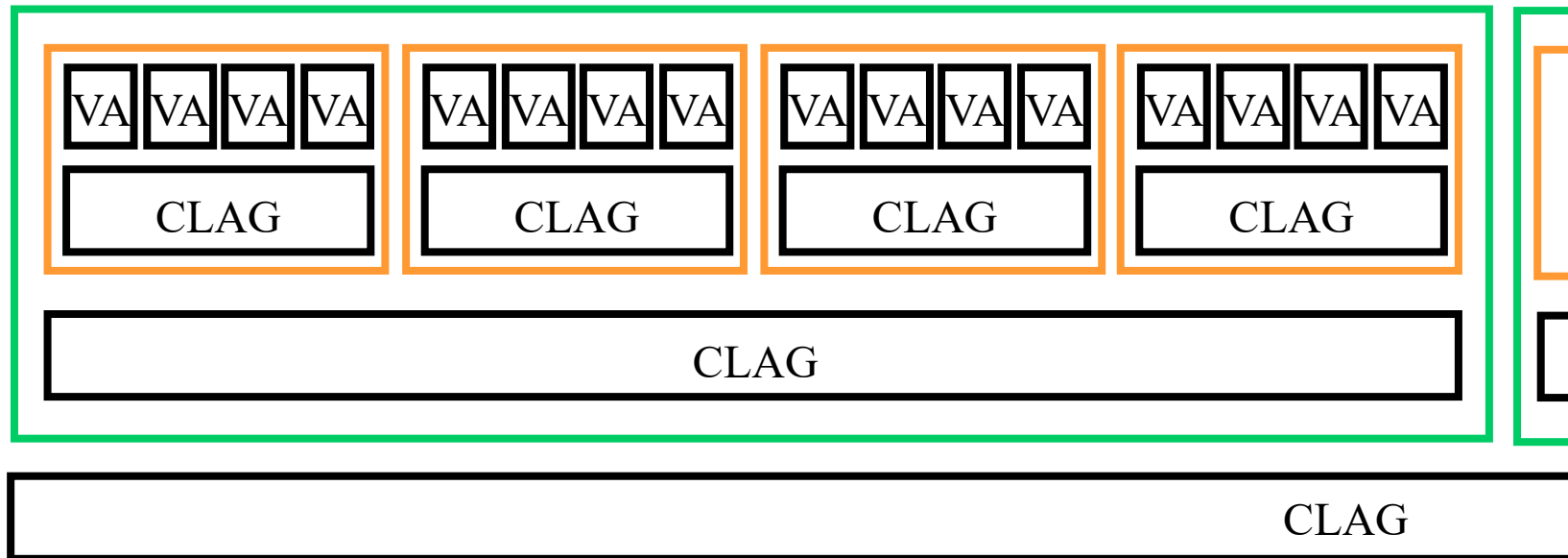

# Carry-Look-Ahead Addierer (8)

---


- **Aufwand**

- Verzögerungszeit ist  $O(\log n)$ 
  - Anzahl der CLAG-Schichten:  $k$
  - Anzahl der Bits  $n = 4^k$ , also  $k = \log_4 n$
  - da die Verzögerungszeit durch die Volladdierer und Carry-Look-Ahead Generatoren (CLAG's) jeweils konstant sind, also  $O(1)$ , ist die Gesamtverzögerungszeit  $O(\log n)$ , da das Signal durch alle  $k$  Schichten hindurch muss
- Hardwareaufwand (Anzahl der Gatter) ist  $O(n)$ 
  - der Aufwand für die Volladdierer ist  $O(n)$
  - ein einzelner CLAG hat Aufwand  $O(1)$ , da er in diesem Fall nicht mit  $n$  wächst, sondern auf 4 Bit festgelegt ist
  - gesamte Anzahl der CLAG =  $\sum_{i=0}^{k-1} 4^i = \frac{4^k - 1}{4 - 1} = \frac{n - 1}{3} = O(n)$
  - also Gesamtaufwand ebenfalls  $O(n)$
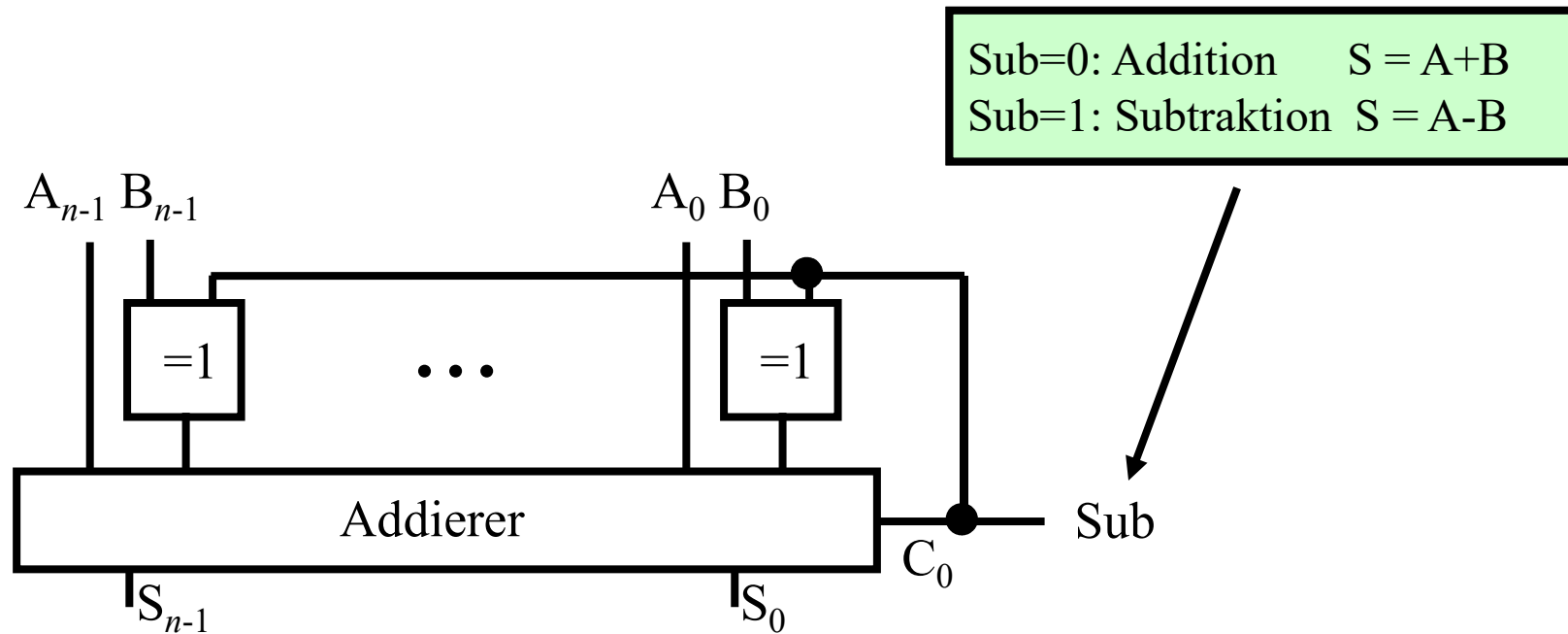
# Subtrahierer


- **Subtraktion**

- wird ersetzt durch Addition des Zweierkomplementes
- Bildung Zweierkomplement
  - Negation aller Bits
  - Addition einer 1



 
# Carry-Save Addierer

- **Addition zweier Zahlen**
  - Carry-Look-Ahead Addierer ist optimiert, um zwei Zahlen in konstanter Zeit (unabhängig von  $n$ , der Anzahl der Bits) zu addieren
- **Addition von mehr als zwei Zahlen**
  - hier gibt es Lösungen mit weniger Aufwand
  - Idee: drei Zahlen bitweise in Volladdieren addieren und Übertrag als Ergebnis mit ausgeben
    - aus drei  $n$ -bit Zahlen werden zwei  $n$ -bit Zahlen mit identischer Summe



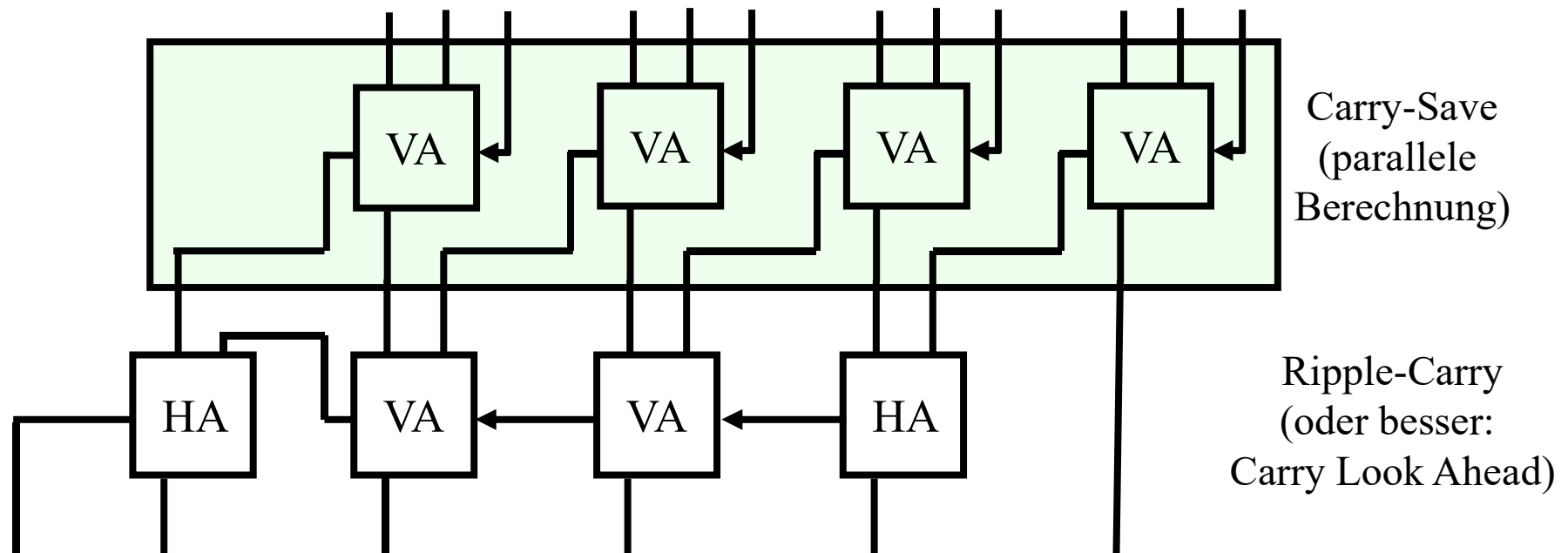
# Carry-Save Addierer (2)

- **Anwendung: Addition von drei  $n$ -bit Zahlen**
  - um die endgültige Summe zu berechnen, müssen die beiden Ergebnisse noch addiert werden
    - z.B mit Ripple-Carry Addierer (wenig Aufwand, aber langsam)
    - oder Carry-Look-Ahead Addierer (mehr Aufwand, aber schneller)


 
# Carry-Save Addierer (3)

- **Carry-Save Addierer: CSA**
  - reduziert drei  $n$ -bit Zahlen zu zwei  $n$ -bit Zahlen mit identischer Summe
  - Berechnung geschieht vollständig parallel (3 Gatterlaufzeiten)




- **Prinzip kaskadierbar für die Addition von mehr als drei Zahlen**
  - zum Beispiel für die Implementierung einer Multiplikation

# Multiplizierer


- **Einfache Multiplikation**

- Multiplikation nach Schulmethode

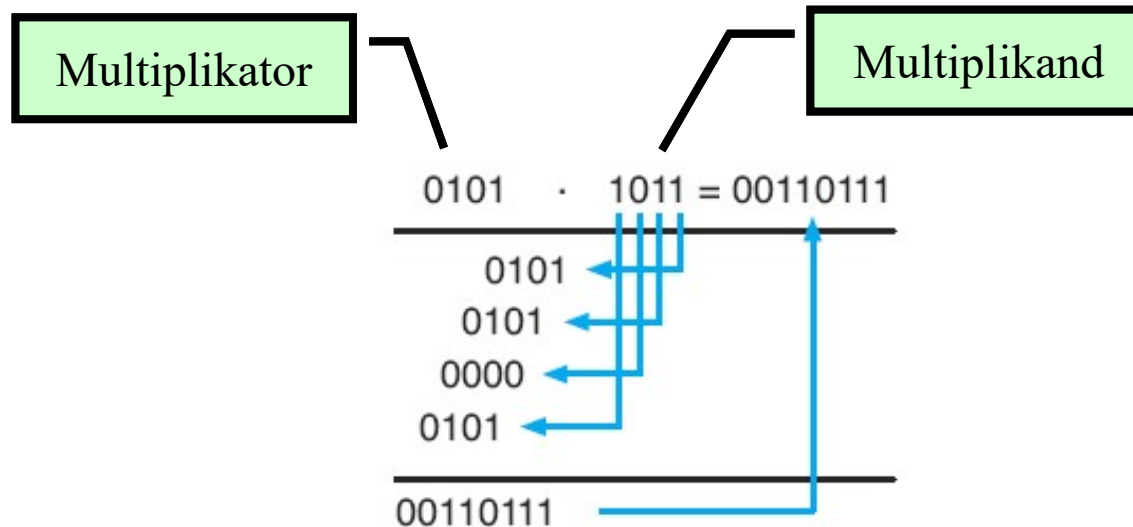


- bei  $n \times n$  Bit müssen  $n$  Partialprodukte addiert werden
  - Partialprodukte sind entweder 0 oder der Multiplikator selbst, je nach Bit des Multiplikanden
  - mit UND-Gattern realisiert

# Multiplizierer (2)

 

Vollständiger Multiplizierer



Abkürzung

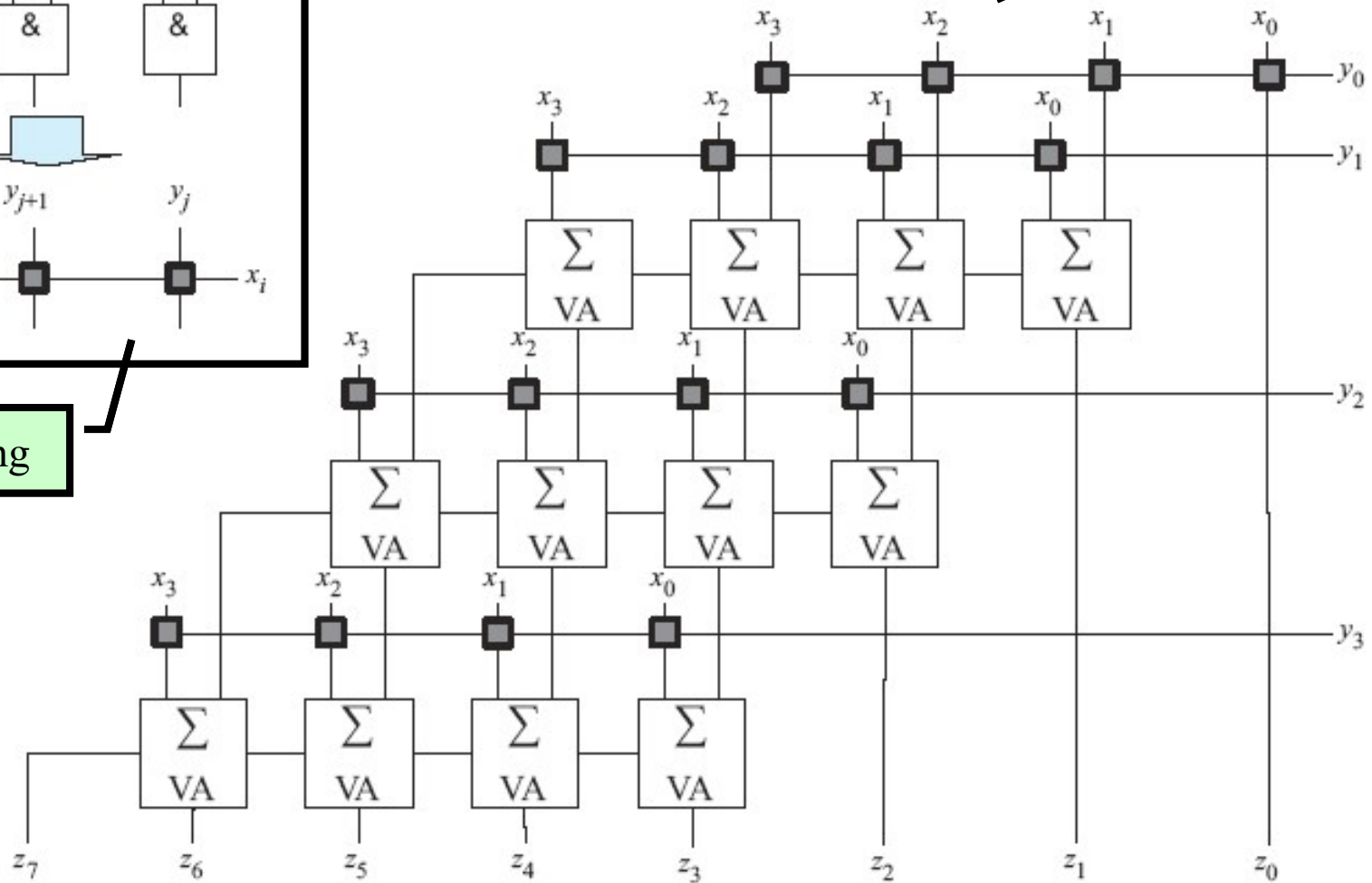


  
# Multiplizierer (3)


- da viele Additionen nacheinander ausgeführt werden müssen, bietet sich die Implementierung mit Carry-Save Addierern an
- z.B. Addition von 18 Partialprodukten bei einer 18x18 Bit Multiplikation
  - es fehlt noch der abschließende Carry-Look-Ahead Addierer
  - für einen Multiplizierer müssen noch die UND-Gatter an den Eingängen ergänzt werden
- Durchlaufverzögerung  $O(n)$


 
# Multiplizierer (4)

- **geschickter: Baumartige Strukturen**

- Durchlaufverzögerung:  $O(\log n)$
- am Ende muss noch eine letzte Addition durchgeführt werden
  - z.B mit Carry-Look-Ahead Addierer



# Arithmetisch logische Einheit, ALU

---

- **ALU**
  - *Arithmetic Logic Unit*
  - berechnet arithmetische und logische Operationen auf  $n$ -Bit Worten
  - ist häufig aus identischen Teilen zusammengesetzt, die jeweils ein Bit verarbeiten

# ALU (2)


Beispiel:  
einfache 1-Bit ALU

Steuerleitungen  $F_0, F_1$

Dekoder wählt eine  
von 4 Operationen aus


$F_1$	$F_0$	Output
0	0	A UND B
0	1	NICHT B
1	0	A ODER B
1	1	A+B

Addition

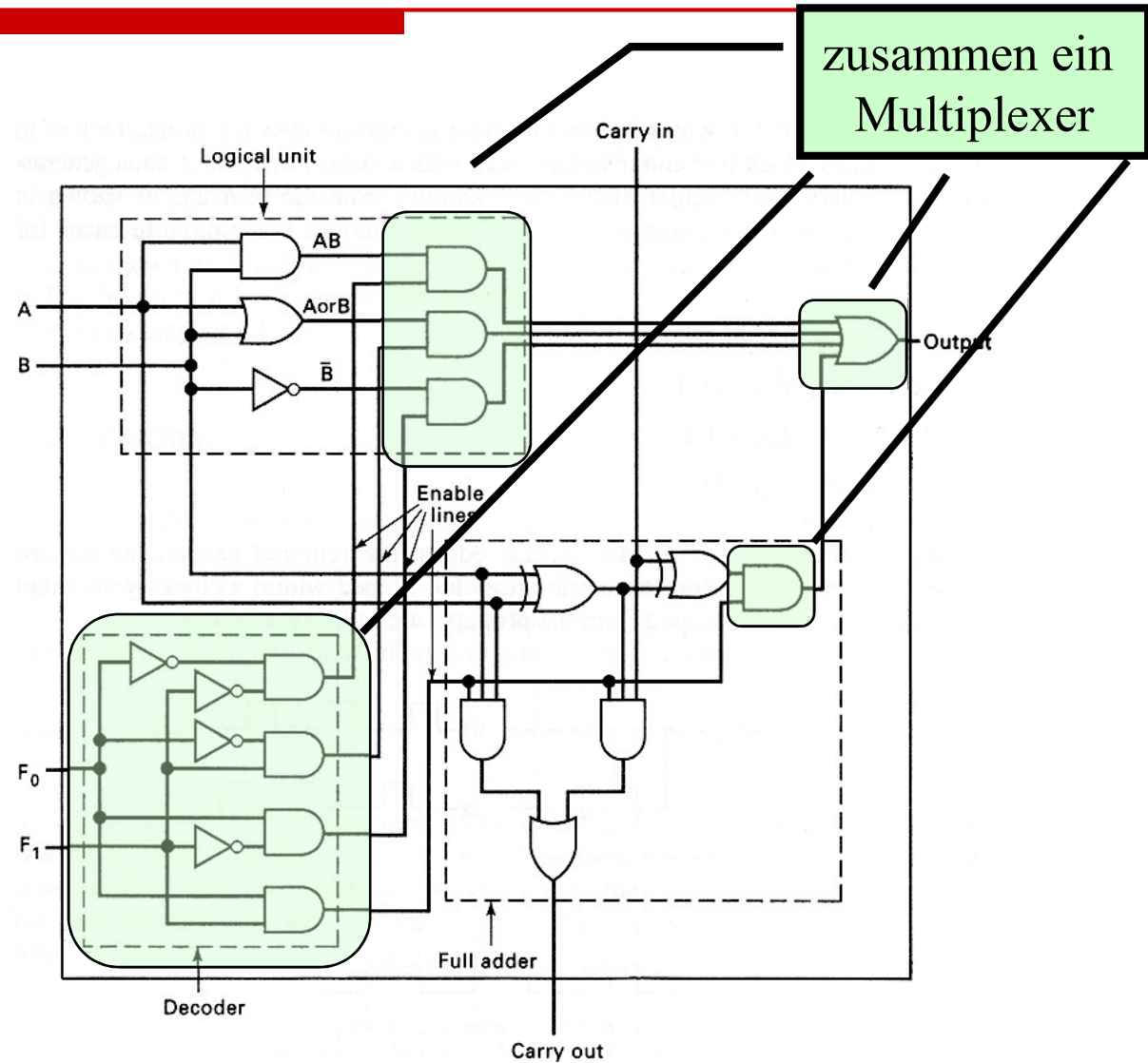


# ALU (3)

- 8-Bit ALU aus 8 1-Bit ALU's

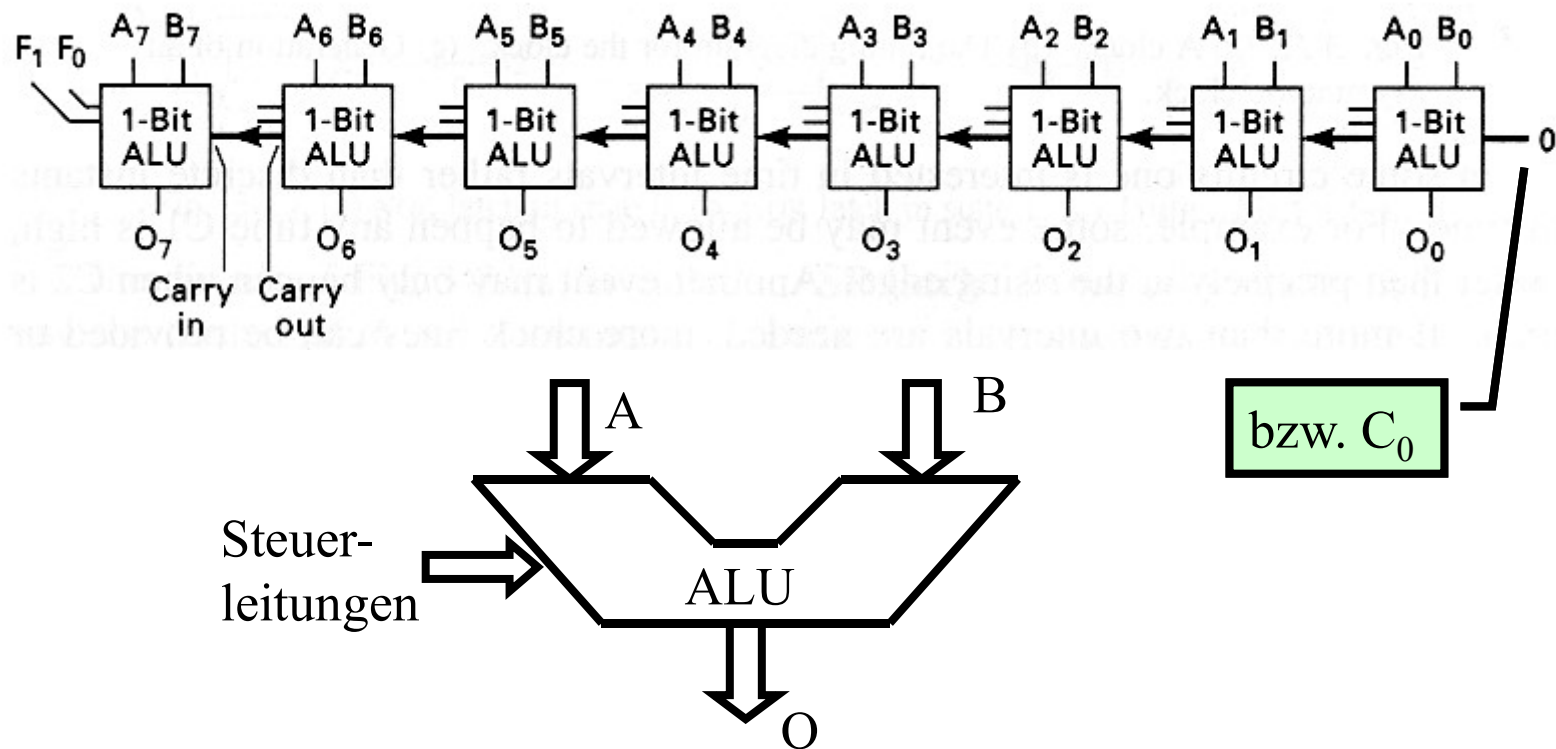

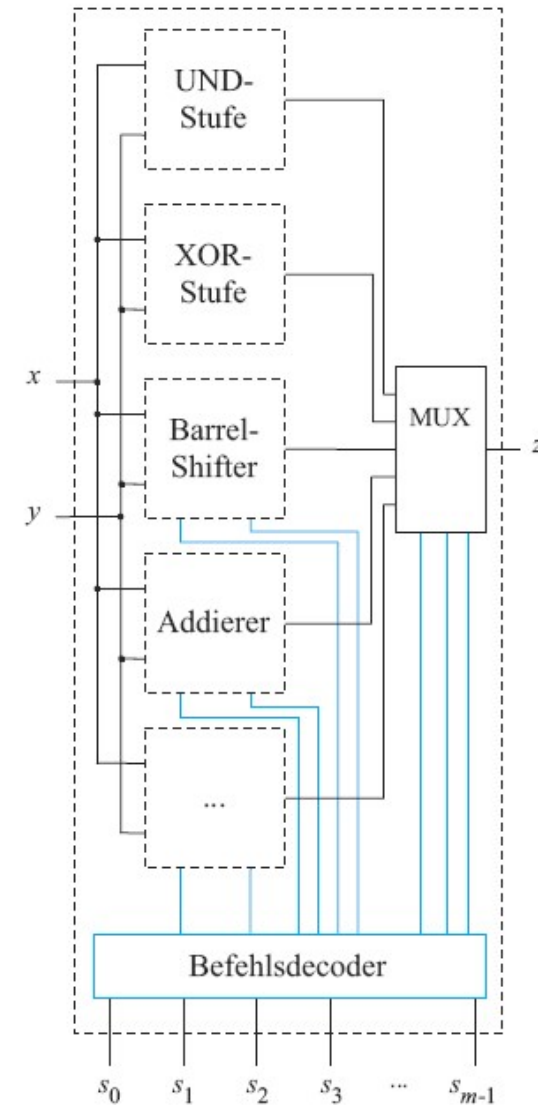
# ALU (4)

- **Allgemeiner Aufbau einer ALU**
  - Funktionale Einheiten
    - verantwortlich für die Implementierung einzelner unterstützter Operationen
  - MUX
    - Multiplexer, der das gewünschte Ergebnis auswählt
  - Befehlsdecoder
    - Schaltnetz, das aus den ALU-Steuersignalen interne Steuersignale für die funktionalen Einheiten und den Multiplexer generiert


 
# Komparator

- Vergleich zweier Binärzahlen auf Gleichheit



**Beispiel:  
einfacher 4-Bit Komparator**

# Komparator (2)

- **zusätzliche Ausgänge für "<" bzw. ">"**
  - kann immer mit Subtrahierer realisiert werden
  - Annahme: Ergebnisse liegen in Zweierkomplementdarstellung vor

